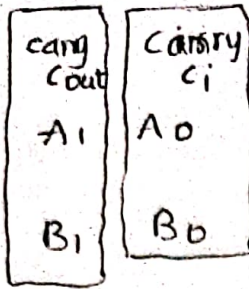


FA₂ FA₁



C₀ S₁ S₀

$$\begin{array}{r} 10 \\ C_0 \ 10 \\ \hline 100 \end{array}$$


FA → 2 HAS + 1 OR Gate

$$S_0 = A_0 \oplus B_0 \oplus C_{in}$$


$$C_{out} = A_0 B_0 + C_{in} (A_0 \oplus B_0)$$

$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus C_{out}$$
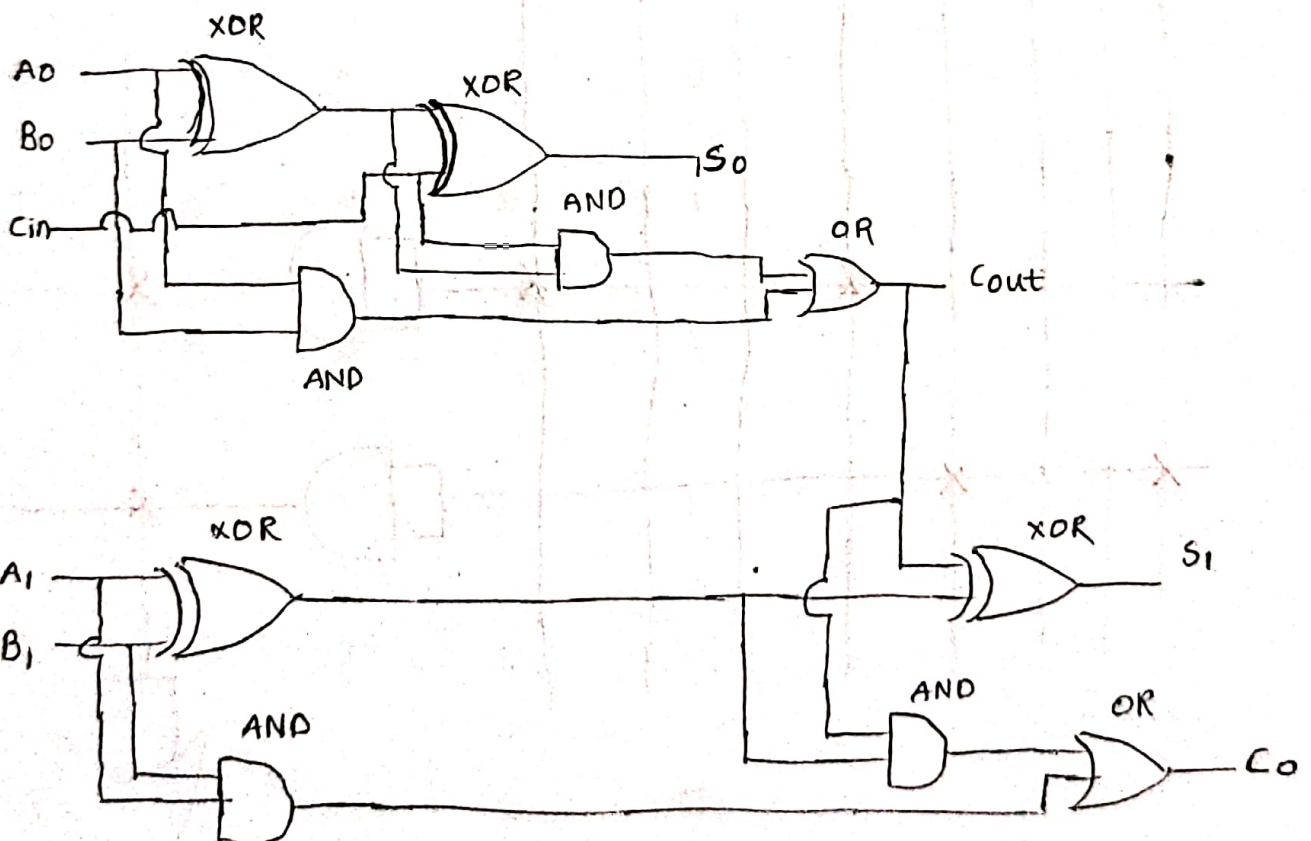
$$C_0 = A_1 B_1 + C_{out} (A_1 \oplus B_1)$$



$$\bar{A}\bar{B} + C\bar{D}$$

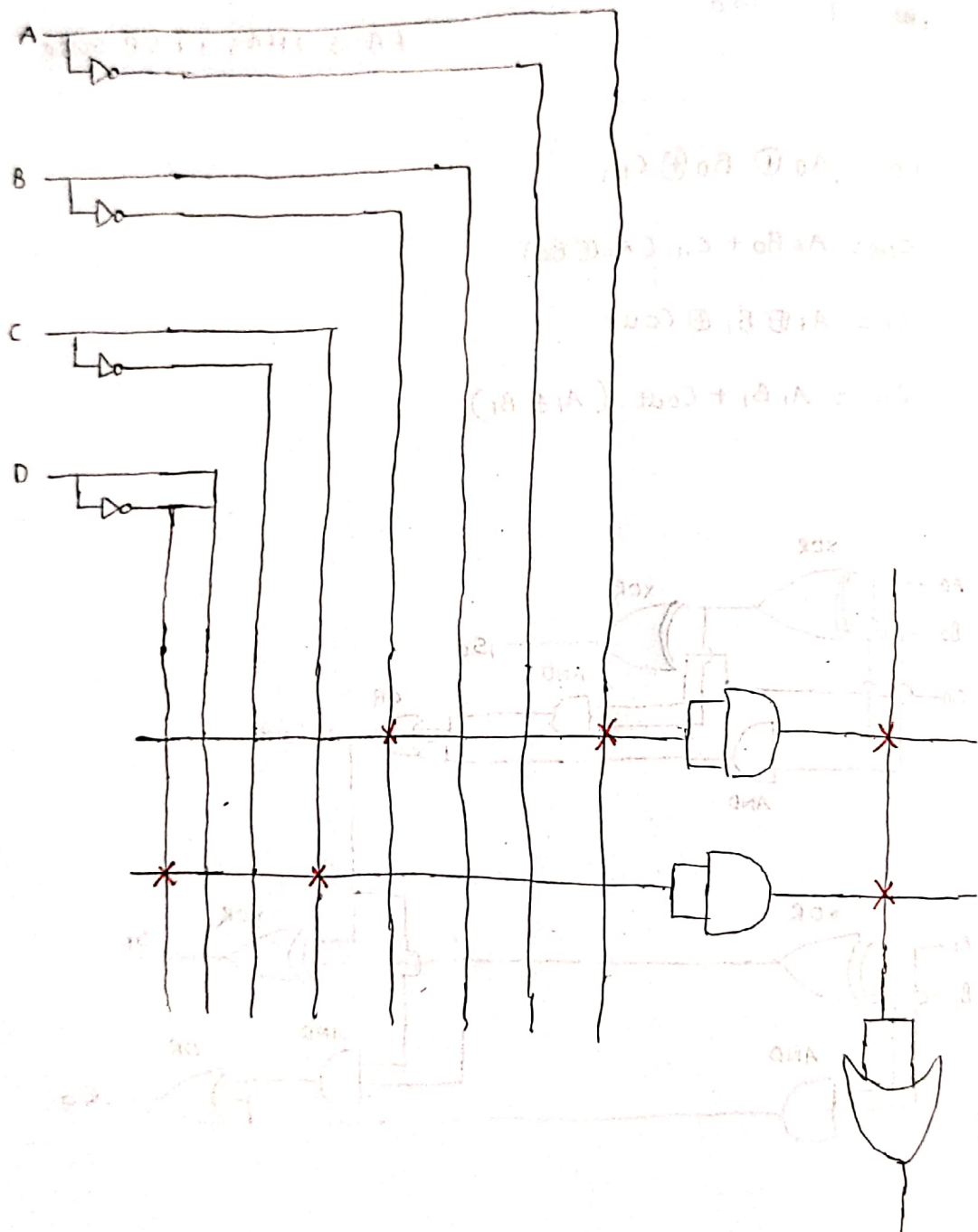

$$F = \bar{A}\bar{B} + C\bar{D}$$

Ram Contents

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0